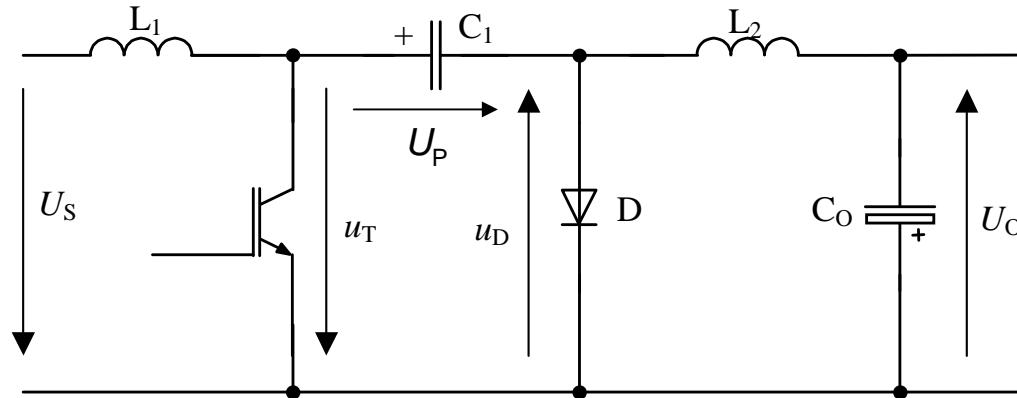


Ćuk-ov pretvornik

(angl: Cuk converter)


- pretvorniško vezje za pretvorbo električne energije med dvema enosmernima tokokrogoma ($U_S < U_0$), enosmerni pretok energije
- odpravi pulzirajoči potek vhodnega/izhodnega toka



- pri analizi vezja velja:
 - da so vsi elementi idealni (brez izgub, elementi nimajo parazitnih komponent kot je npr. induktivnost pri R_B),
 - tranzistor in dioda prevajata tok le v eni smeri
 - Napetosti sta konstantni ter velja $U_P > U_O$

Ćuk-ov pretvornik – zvezni režim (netrgan tok)


⇒ časovni interval t_{ON}

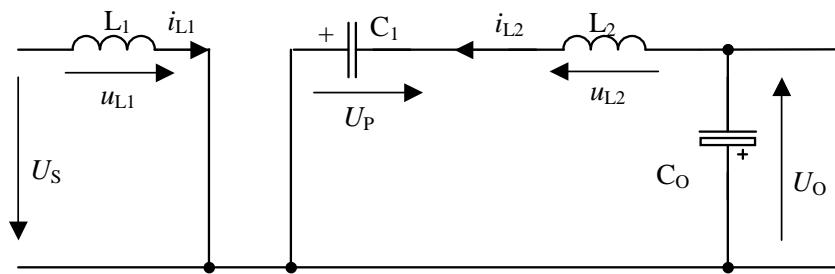

$$\frac{di_{L1}}{dt} = \frac{U_S}{L_1}$$


$$\frac{di_{L2}}{dt} = \frac{U_P - U_O}{L_2}$$

⇒ časovni interval t_{OFF}

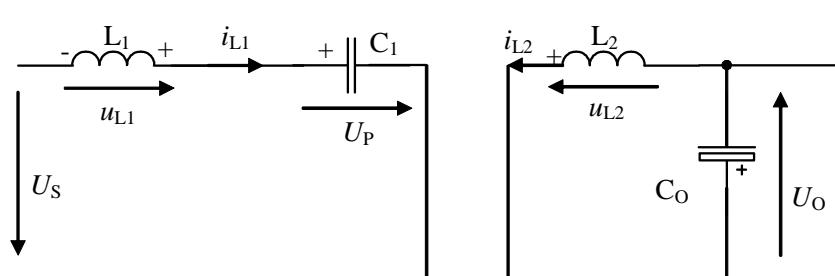

$$\frac{di_{L1}}{dt} = \frac{U_S - U_P}{L_1}$$
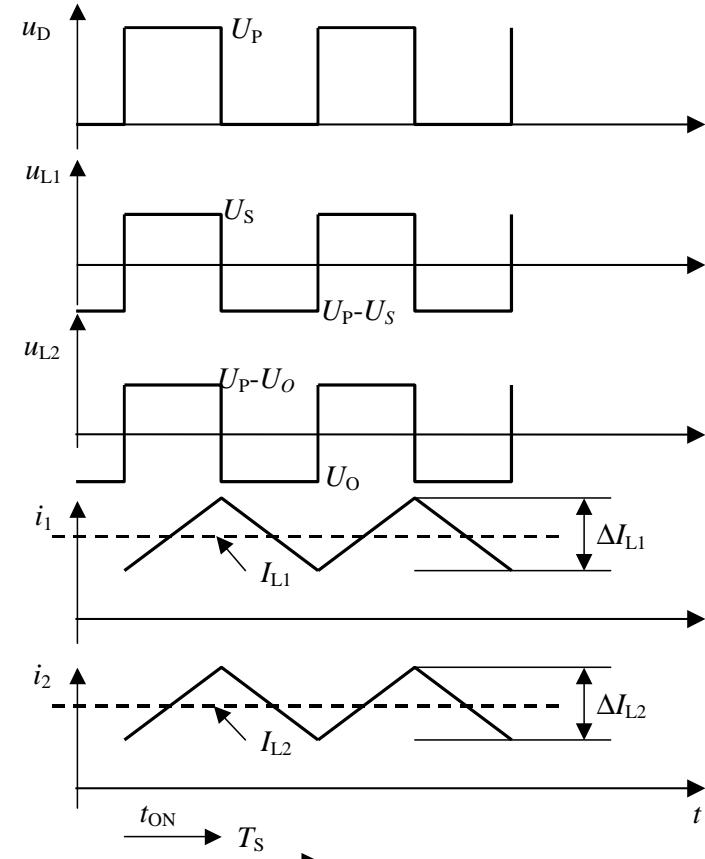
$$\frac{di_{L2}}{dt} = -\frac{U_O}{L_2}$$



Ćuk-ov pretvornik – zvezni režim (netrgan tok)

$$\Delta I_{L1}(+) = \Delta I_{L1}(-) \\ \frac{U_s}{L_1} t_{ON} = \frac{U_p - U_s}{L_1} t_{OFF} \Rightarrow U_p = \frac{T_s}{t_{OFF}} U_s \Rightarrow \text{napetost na sklopnem kondenzatorju je } U_O < U_p \text{ ter } U_S < U_p$$

$$\Delta I_{L2}(+) = \Delta I_{L2}(-) \\ \frac{U_p - U_o}{L_2} t_{ON} = \frac{U_o}{L_2} t_{OFF} \Rightarrow U_o = \frac{t_{ON}}{t_{OFF}} U_s \Rightarrow \text{izhodna napetost je večja ali manjša od vhodne} \\ \Rightarrow \text{polariteta izhodne napetosti!}$$

\Rightarrow kakšno je sorazmerje med porastom obeh tokov oziroma upadom?

$$\Delta I_{L1}(+) = \frac{U_s}{L_1} t_{ON} \quad \Delta I_{L2}(+) = \frac{U_p - U_o}{L_2} t_{ON} = \frac{1}{L_2} \left(\frac{U_s T_s}{t_{OFF}} - \frac{U_s t_{ON}}{t_{OFF}} \right) t_{ON} = \frac{U_s}{L_2} t_{ON}$$


\Rightarrow je enako, če velja $L_1 = L_2$

\Rightarrow podobno velja za upad obeh tokov

$$\Delta I_{L1}(-) = \Delta I_{L2}(-) = \frac{U_s}{L_2} t_{ON}$$

Ćuk-ov pretvornik – zvezni režim (netrgan tok)

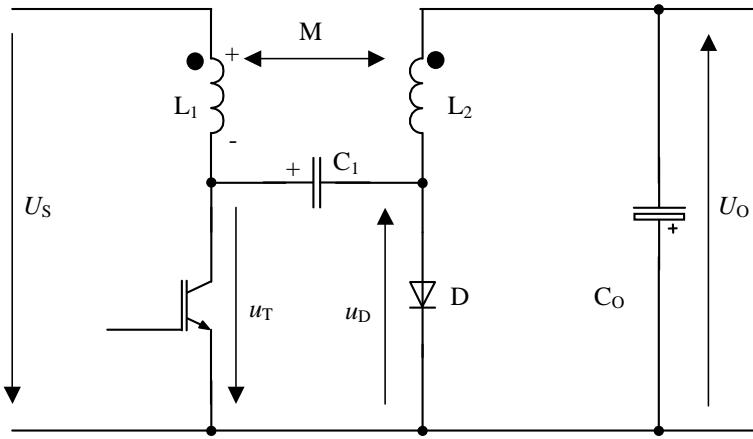⇒ ali je možno navkljub stikalnemu obratovanju pretvornika popolno odpraviti valovitost tokov skozi obe dušilki?




Predpostavimo, da tokova naraščata z določeno strmino



na navitju 1 se inducira napetost označene polaritete $M \frac{di_{L2}}{dt}$



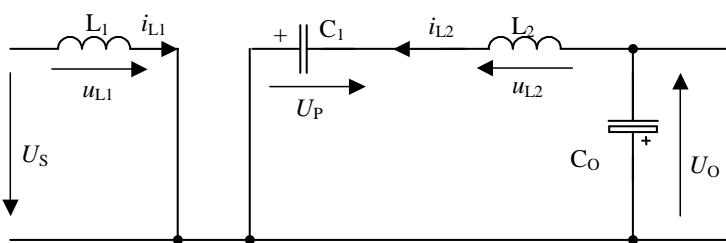ki proti U_s požene tok s strmino (tok po abs.vrednosti narašča) $\frac{M}{L_1} \frac{di_{L2}}{dt}$



$$U_s = L_1 \frac{di_{L1}}{dt} + M \frac{di_{L2}}{dt}$$

$$U_p - U_o = L_2 \frac{di_{L2}}{dt} + M \frac{di_{L1}}{dt}$$

$$U_s = L_1 \frac{di_{L1}}{dt} - \frac{M^2}{L_2} \frac{di_{L1}}{dt} + \frac{M}{L_2} (U_p - U_o) \quad \Rightarrow$$

$$U_s = L_1 \frac{di_{L1}}{dt} \left(1 - \frac{M^2}{L_2}\right) + \frac{M}{L_2} (U_p - U_o)$$

$$M = k \sqrt{L_1 \cdot L_2}$$